
전원 버튼 배선 — 파이 5 J2 (해설사용 켜기/끄기)

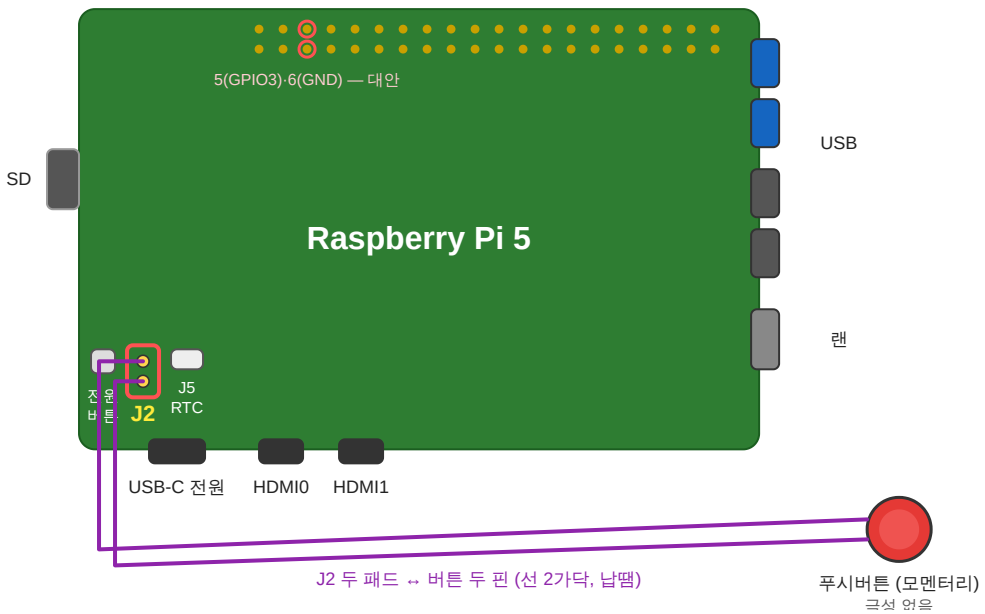

파이 5 보드를 위에서 본 그림 (단자 쪽이 아래). **J2 는 보드 왼쪽 아래 모서리**, RTC 배터리 커넥터(J5)와 전원 버튼 사이의 작은 패드 2개. 케이스를 열어야 보인다.

연결

1. 푸시버튼 뒤 핀 2개에 선 두 가닥(십색선 15cm) 납땜. **극성 없음.**
2. 파이 케이스 뚜껑 열기. 보드 왼쪽 아래 모서리에 **"J2"** 라고 인쇄된 작은 패드 2개 찾기 (사진 참조 — 전원 버튼 바로 옆, 배터리 커넥터 J5 와 붙어 있음).
3. 선 두 가닥을 J2 두 패드에 각각 납땜. 어느 선이 어느 패드든 상관없다.
4. 선을 케이스 틈으로 빼고 뚜껑 닫기. 버튼은 책상 스커트 **뒷문 옆 옆판**에 Ø12 구멍 뚫어 너트 고정.
5. SSH: `cd ~/torus-memory-game && git pull && bash scripts/install-kiosk.sh && sudo reboot`

동작

- 켜져 있을 때 **한 번 누름** → 정상 종료 (10초쯤 뒤 화면 꺼짐, 빨간불만 남음)
- 꺼져 있을 때 **한 번 누름** → 켜짐 (어댑터는 꽂아 둔 채)
- 먹통일 때 **5초 이상 누름** → 강제 종료 (비상용)

> J2 는 전원 버튼 **스위치 접점**이지 전원 입력이 아니다. 12V 나 5V 를 절대 넣지 말 것 — 버튼의 두 핀을 그냥 잇기만 한다.

> 납땜이 어려우면 **대안**: 40핀 헤더의 **5번(GPIO3)·6번(GND)** 핀에 암 암